

2) Berechnen Sie alle auftretenden Ströme und Spannungen unterstehender Schaltung!

